

ИЗВЕСТИЯ
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 244

1972

**РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И РЕАКТИВНЫХ
МОЩНОСТЕЙ КОМПЕНСИРОВАННЫХ ДЛЭП
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ СИСТЕМАМИ В РЕЖИМЕ
ИХ САМОБАЛАНСА**

В. И. ГОТМАН, И. А. БЕЗЛЕР.

(Представлена научным семинаром кафедры электрических систем и сетей)

Суммарные потери в высоковольтных элементах дальних линий электропередач (ДЛЭП) могут достигать порядка 8—12% от передаваемой мощности, что составляет большую абсолютную величину. В связи с этим одной из важных эксплуатационных задач является оптимальное регулирование режимных параметров, обеспечивающих минимальные или по возможности близкие к минимальным потери активной мощности. Снижение потерь активной мощности может мыслиться только в том случае, когда электропередача снабжена регулируемыми элементами, позволяющими изменять режимные параметры в нужном направлении.

Режим электропередачи полностью характеризуется тремя величинами P , U , Q . Учитывая, что в реальных условиях величина активной мощности носит вынужденный характер, свободу регулирования имеют U и Q .

Регулирование параметров U и Q может вестись изменением тока возбуждения генераторов, переключением отпаек трансформаторов и регулированием мощности компенсирующих устройств.

Для анализа закономерностей изменения реактивных мощностей участков, проводимостей (мощностей) КУ и напряжений, обеспечивающих минимальные потери активной мощности, обратимся к схеме рис. 1, где изображена электропередача с одной промежуточной системой (ПС).

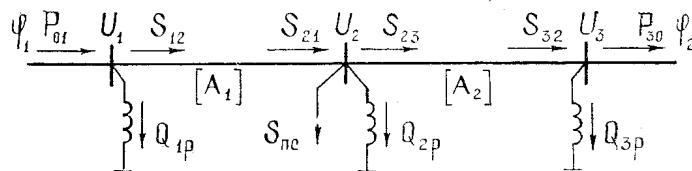


Рис. 1. Схема электропередачи

Функция суммарных потерь применительно к схеме (рис. 1) после незначительных преобразований может быть записана в следующем виде:

$$\begin{aligned} \Delta P_{\Sigma} &= \Delta P_{1p} + \Delta P_{12} + \Delta P_{2p} + \Delta P_{23} + \Delta P_{3p} = \\ &= \frac{1}{\gamma_1} \operatorname{Re} \left[\dot{A}_1 \dot{C}_1 U_1^2 + \dot{B}_1 \dot{D}_1 \frac{P_{21}^2 + Q_{21}^2}{U_2^2} + (\dot{A}_1 \dot{D}_1 + \dot{B}_1 \dot{C}_1) P_{21} + j(\dot{A}_1 \dot{D}_1 - \dot{B}_1 \dot{C}_1) Q_{21} \right] - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{K_n}{\gamma_1} \operatorname{Im} \left[\dot{A}_1 \overset{\Delta}{C}_1 U_2^2 + \dot{B}_1 \overset{\Delta}{D}_1 \frac{P_{21}^2 + Q_{21}^2}{U_2^2} + (\dot{A}_1 \overset{\Delta}{D}_1 + \dot{B}_1 \overset{\Delta}{C}_1) P_{21} + j(\dot{A}_1 \overset{\Delta}{D}_1 - \dot{B}_1 \overset{\Delta}{C}_1) Q_{21} \right] + \\
& + \frac{1}{\gamma_2} \operatorname{Re} \left[\dot{D}_2 \overset{\Delta}{C}_2 U_2^2 + \dot{B}_2 \overset{\Delta}{A}_2 \frac{[P_{21} - K_n(Q_{21} - Q_{23})]^2 + Q_{23}^2}{U_2^2} - (\dot{D}_2 \overset{\Delta}{A}_2 + \dot{B}_2 \overset{\Delta}{C}_2) \times \right. \\
& \times [P_{21} - K_n(Q_{21} - Q_{23})] - j(\dot{D}_2 \overset{\Delta}{A}_2 - \dot{B}_2 \overset{\Delta}{C}_2) Q_{23} \left. \right] + \frac{K_n}{\gamma_2} \operatorname{Im} \left[-\dot{D}_2 \overset{\Delta}{C}_2 U_2^2 - \right. \\
& - \dot{B}_2 \overset{\Delta}{A}_2 \frac{[P_{21} - K_n(Q_{21} - Q_{23})]^2 + Q_{23}^2}{U_2^2} + (\dot{D}_2 \overset{\Delta}{A}_2 + \dot{B}_2 \overset{\Delta}{C}_2) [P_{21} - K_n(Q_{21} - Q_{23})] + \\
& \left. + j(\dot{D}_2 \overset{\Delta}{A}_2 - \dot{B}_2 \overset{\Delta}{C}_2) Q_{23} \right], \quad (1)
\end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned}
\gamma_1 &= 1 - K_n \operatorname{tg} \varphi_1, \quad \gamma_2 = 1 - K_n \operatorname{tg} \varphi_2, \\
K_n &= \operatorname{tg} \psi_{ky} - \text{тангенс угла потерь КУ } (0,01 - 0,005)
\end{aligned}$$

Формула (1) действительна для нагрузок меньше натуральной мощности. При этих нагрузках Q_{21} и Q_{32} — индуктивные мощности, а Q_{12} и Q_{23} — емкостные.

Считая, что $\operatorname{tg} \varphi_1, \operatorname{tg} \varphi_2 (\cos \varphi_1, \cos \varphi_2)$ заданы по условиям нормальной работы генераторов передающей станции и потребителей приемной системы, частные условия минимума потерь при фиксированном напряжении U_2 вытекают из уравнений

$$\frac{\partial \Delta P \Sigma}{\partial Q_{21}} = 0, \quad \frac{\partial \Delta P \Sigma}{\partial Q_{23}} = 0. \quad (2)$$

Совместное решение этих уравнений позволяет найти величины реактивных мощностей Q_{21} и Q_{23} , обеспечивающие оптимальный перепад напряжений на участках

$$Q_{21m} = -U_2^2 b_{21m} + P_{21} \frac{K_n M_2}{L}, \quad Q_{23m} = U_2^2 b_{23m} - P_{21} \frac{K_n M_1}{L}, \quad (3)$$

где

$$b_{21m} = \frac{K_n^2 (F_1 - F_2) + F_1 + N_2}{2L}, \quad b_{23m} = \frac{K_n^2 (F_2 - F_1) + (M_1) M_2 (F_2 + N_2)}{2L}, \quad (4)$$

$$L = M_1 + K_n^2 (M_1 + M_2), \quad F_1 = I_m (\dot{B}_1 \overset{\Delta}{C}_1) + K_n \operatorname{Re}(\dot{B}_1 \overset{\Delta}{C}_1) - K_n A_1^2,$$

$$\begin{aligned}
F_2 &= I_m (\dot{B}_2 \overset{\Delta}{C}_2) + K_n \operatorname{Re}(\dot{B}_2 \overset{\Delta}{C}_2) - K_n A_2^2, \quad N_2 = -K_n^2 I_m (\dot{B}_2 \overset{\Delta}{C}_2) + \\
& + K_n \operatorname{Re}(\dot{B}_2 \overset{\Delta}{C}_2) + K_n A_2^2,
\end{aligned}$$

$$M_1 = \operatorname{Re}(\dot{B}_1 \overset{\Delta}{D}_1) - K_n I_m (\dot{B}_1 \overset{\Delta}{D}_1), \quad M_2 = \operatorname{Re}(\dot{B}_2 \overset{\Delta}{A}_2) - K_n I_m (\dot{B}_2 \overset{\Delta}{A}_2).$$

Следует отметить, что в уравнениях (3) вторые слагаемые на два — три порядка меньше первых, так что влияние P_{21} на величины Q_{21} в практических расчетах можно не учитывать. Подставляя найденные закономерности Q_{21m} и Q_{23m} в функцию суммарных потерь (1) и дифференцируя ее по U_2 , получаем уравнение

$$\frac{d \Delta P \Sigma}{d U_2} = 0, \quad (5)$$

которому удовлетворяет решение

$$U_{2n} = \sqrt{\frac{P_{21}}{g_{2n}}}, \quad (6)$$

где

$$g_{2\eta} = \sqrt{\frac{H_1 + H_2}{W} + \frac{G}{W}}, \quad (7)$$

$$G = [b_{21m}^2 M_1 + b_{23m}^2 M_2 + K_n(b_{21m} + b_{23m})^2 M_2 - b_{21m}(F_1 + N_2) - b_{23m}(F_2 + N_2)],$$

$$H_1 = \operatorname{Re}(\dot{A}_1 \dot{C}_1) - K_n I_m(\dot{A}_1 \dot{C}_1), \quad H_2 = \operatorname{Re}(\dot{D}_2 \dot{C}_2) - K_n I_m(\dot{D}_2 \dot{C}_2),$$

$$W = \frac{M_1(M_1 + L)}{L}.$$

Суть согласованного регулирования напряжения, обеспечивающего минимальные потери состоит в том, что общий уровень напряжения электропередачи должен регулироваться в строгом соответствии со значением активной мощности графика транзита, в частности, для узла подключения ПС эта связь определяется уравнением (6).

В случае равенства постоянных участков $[A_1] = [A_2]$ выражения (3), (4), (7) упрощаются:

$$Q_{21m} = -Q_{23m} = -U_2^2 b_{2m} \div P_{21} \frac{K_n}{1+2K_n^2}, \quad (8)$$

$$b_{2m} = \frac{I_m(\dot{B}\dot{C}) - K_n^2 I_m(\dot{B}\dot{C}) + 2K_n \operatorname{Re}(\dot{B}\dot{C})}{2[\operatorname{Re}(\dot{B}\dot{D}) - K_n I_m(\dot{B}\dot{D})](1+2K_n^2)}, \quad (9)$$

$$g_{2\eta} = \sqrt{\frac{[\operatorname{Re}(\dot{D}\dot{C}) - K_n I_m(\dot{D}\dot{C})](1+2K_n^2)}{[\operatorname{Re}(\dot{B}\dot{D}) - K_n I_m(\dot{B}\dot{D})](1+K_n^2)}} - b_{2m}^2 \frac{(1+2K_n^2)^2}{1+K_n^2}. \quad (10)$$

Активная проводимость g_η в значительной степени зависит от потерь в КУ и при увеличении коэффициента K_n возрастает. В режиме согласованного регулирования напряжений $U_2 = U_{2\eta}$ согласно (6) и соответствующие этому закону напряжения $U_{1\eta}$ и $U_{3\eta}$ запишутся как:

$$U_{1\eta} = B \sqrt{\frac{P_{21}}{g_{2\eta}^2} \left\{ \left[\frac{K_n g_{2\eta}}{1+2K_n^2} - b_{2m} - \frac{I_m(\dot{A}\dot{B})}{B_2} \right]^2 + \left[g_{2\eta} + \frac{\operatorname{Re}(\dot{A}\dot{B})}{B^2} \right]^2 \right\}}, \quad (11)$$

$$U_{3\eta} = B \sqrt{\frac{P_{21}}{g_{2\eta}^2} \left\{ \left[b_{2m} \frac{1+2K_n^2}{1+K_n^2} + T \right]^2 + \left[\frac{g_{2\eta}}{1+2K_n^2} + \frac{K_n b_{2m}}{1+K_n^2} - V \right]^2 \right\}} (1+K_n^2). \quad (12)$$

И, следовательно, перепады напряжений на участках 1—2 и 2—3 в режиме максимального к. п. д. определяются как

$$K_\eta U_{12} = \frac{U_{1\eta}}{U_{2\eta}} = B \sqrt{\left[\frac{K_n g_{2\eta}}{1+2K_n^2} - b_{2m} - \frac{I_m(\dot{A}\dot{B})}{B_2} \right]^2 + \left[g_{2\eta} + \frac{\operatorname{Re}(\dot{A}\dot{B})}{B_2} \right]^2}, \quad (13)$$

$$K_\eta U_{23} = \frac{U_{2\eta}}{U_{3\eta}} = \frac{1}{B \sqrt{\left\{ \left[b_{2m} \frac{1+2K_n^2}{1+K_n^2} + T \right]^2 + \left[\frac{g_{2\eta}}{1+2K_n^2} + \frac{K_n b_{2m}}{1+K_n^2} - V \right]^2 \right\}} (1+K_n^2)}, \quad (14)$$

где

$$T = \frac{I_m(\dot{D}\dot{B}) - K_n \operatorname{Re}(\dot{D}\dot{B})}{B^2(1+K_n^2)}, \quad V = \frac{\operatorname{Re}(\dot{D}\dot{B}) + K_n I_m(\dot{D}\dot{B})}{B^2(1+K_n^2)}.$$

Перепады напряжений $K_{\eta}U$ участков в режиме η_{\max} не зависят от режимных параметров, а определяются только постоянными ЛЭП и потерями в КУ и поэтому на всем интервале согласованного регулирования напряжения остаются постоянными. Для ДЛЭП с сбалансированными ПС перепады напряжений участков всегда положительны (больше единицы) и возрастают с увеличением длины участка и потерь в КУ. Численные значения перепадов напряжений для участков различной длины и разного класса напряжений приведены в табл. 1.

Таблица 1
Перепады напряжений в режиме η_{\max} для случая $[A_1] = [A_2]$

$U_{\text{ном}}, \text{kV}$	500				1000			
K_{η} от. ед.	0,01				0,005			
$l_{\text{уч.}}, \text{км}$	300	500	750	1000	300	500	750	1000
	$K_{\eta}U$							
$N_{\text{уч.}}$	1—2	1,0107	1,0216	1,0334	1,0373	1,0094	1,0152	1,0209
	2—3	1,0075	1,0120	1,0208	1,0346	1,0058	1,0102	1,0167
								1,0264
								1,0222

Отметим, что при неизменных значениях $K_{\eta}U$ в режиме согласованного регулирования разность напряжений концов участков ΔU ($\Delta U_{12} = U_{1\eta} - U_{2\eta}$, $\Delta U_{23} = U_{2\eta} - U_{3\mu}$) не остается постоянной и по мере снижения активной мощности возрастает.

Современные мощные трансформаторы выпускаются с диапазоном регулирования $\pm (10-15)\% \cdot U_{\text{ном}}$. Применительно к высоковольтным электропередачам ($U_{\text{ном}} = 500 \div 1000 \text{ кВ}$), в которых верхний предел по условиям изоляции ограничен $1,05 U_{\text{ном}}$, более целесообразно изготавливать трансформаторы с асимметричным диапазоном регулирования: $(+5-15)\% \cdot U_{\text{ном}}$, $(+5-25)\% \cdot U_{\text{ном}}$. Благодаря этому, имеются реальные возможности в некотором диапазоне изменения активной мощности транзита вести режим минимальных потерь или близкий к нему режим.

Изоляция концов участков, особенно изоляция оборудования, размещенного на компенсирующих пунктах (КП) и тем более на подстанциях, более точно соответствует номинальному напряжению, чем изоляция линии, и жесткое ограничение напряжения на уровне $1,05 \times U_{\text{ном}}$ следует применять лишь к КП и подстанциям электропередачи. В промежуточных точках участков можно допускать и некоторое превышение $U_{\text{ном}}$. Будем считать, что регулирование напряжения на концах участков ведется в некотором диапазоне: верхний уровень ограничен $U_{\text{ном}}$, нижний ($U_{\text{ниж}}$) — возможностями регулирующих аппаратов.

По мере роста перетока активной мощности увеличиваются напряжения концов участков $U_{1\eta}$, $U_{2\eta}$, $U_{3\mu}$ (равно как и напряжение любой точки системы) согласно уравнениям (11), (6), (12). Первым верхнего предела достигает напряжение передающего конца ($U_{1\eta}$).

Значение активной мощности P_{21}^{10} , начиная с которой следует переходить к режиму фиксированного напряжения U_1 , найдем из уравнения (11) при условии $U_{1\eta} = U_{\text{ном}}$.

$$P_{21}^{10} = \frac{U_{\text{ном}}^2 g_{2\eta}}{B^2 \left\{ \left[\frac{K_{\eta} g_{2\eta}}{1 + 2K_{\eta}^2} - b_{2m} - \frac{\dot{I}_m(\dot{A}\dot{B})}{B^2} \right]^2 + \left[g_{2\eta} + \frac{\text{Re}(\dot{A}\dot{B})}{B^2} \right]^2 \right\}} \quad (15)$$

По мере последующего роста нагрузки при некоторых значениях P_{21} необходимо фиксировать напряжение U_2 и затем U_3 . Мощность $P_{21\text{верх}}$,

при которой наступает режим равных напряжений на участке 2—3, а следовательно, заканчивается переход к режиму равных и фиксированных напряжений $U_{\text{ном}}$ на всей электропередаче, определяется из выражения

$$P_{21\text{верх}}^{23} = \frac{U_{\text{ном}}^2(1+K_n^2)(1+2K_n^2)}{(1+2K_n^2)^2 + K_n^2} \left[(1+2K_n^2)V - K_n(b_{2m} + T) + \sqrt{\frac{(1+2K_n^2)^2 + K_n^2}{B^2(1+K_n^2)} - [(1+2K_n^2)(b_{2m} + T) + K_n V]^2} \right]. \quad (16)$$

Аналогичным образом по мере уменьшения передаваемой мощности снижается общий уровень напряжения на участках, при этом, в силу положительности перепадов, первым нижнего предела, ограниченного регулировочными возможностями понижающего трансформатора, достигает напряжение приемного конца электропередачи (U_3).

Значение P_{21}^{30} , соответствующее фиксации напряжения U_3 , определяется из уравнения (12) при условии $U_{3\eta} = U_{\text{ниж}}$

$$P_{21}^{30} = \frac{U_{\text{ниж}}^2 g_{2\eta}}{B^2 \left[\left(b_{2m} \frac{1+2K_n^2}{1+K_n^2} + T \right)^2 + \left(\frac{g_{2\eta}}{1+2K_n^2} + \frac{K_n b_{2m}}{1+K_n^2} - V \right)^2 \right]}. \quad (17)$$

При последующем снижении P_{21} нижнего предела достигают напряжения U_2 и U_1 .

Режим равных напряжений в узловых пунктах всей электропередачи наступает при достижении $U_1 = U_{\text{ниж}}$ (предполагается, что все трансформаторы высоковольтного звена имеют один и тот же регулировочный диапазон), которому соответствует $P_{21\text{ниж}}^{12}$

$$P_{21\text{ниж}}^{12} = \frac{U_{\text{ниж}}^2(1+2K_n^2)}{(1+2K_n^2)^2 + K_n^2} \left[I + K_n b_{2m} + \sqrt{\frac{(1+2K_n^2)^2 + K_n^2}{B^2} - [R + (1+2K_n^2)b_{zm}]_2} \right] \quad (18)$$

где

$$I = \frac{K_n I_m(\dot{A}\dot{B}) - (1+2K_n^2) \operatorname{Re}(\dot{A}\dot{B})}{B^2}, \quad R = \frac{K_n \operatorname{Re}(\dot{A}\dot{B}) + (1+2K_n^2) I_m(\dot{A}\dot{B})}{B^2}.$$

Выражения (15)—(18) представляют собой уравнения, описывающие границы зон перехода закономерностей оптимального регулирования напряжений, потоков реактивных мощностей на участках и проводимостей (мощностей) КУ с учетом режимных ограничений по напряжению. Для любой электропередачи, имеющей средства регулирования, можно выделить пять характерных зон. Протяженность каждой зоны зависит от параметров, длины и количества участков, коэффициента потерь КУ, класса напряжения электропередачи, регулировочного диапазона трансформаторов и уровней ограничения напряжения.

Первая зона при $P_{21} \leq P_{21\text{ниж}}^{12}$ характеризуется тем, что по концам всех участков держится минимально возможный уровень напряжения. Во второй $P_{21\text{ниж}}^{12} \leq P_{21} \leq P_{21}^{30}$ и четвертой $P_{21} \leq P_{21}^{10} \leq P_{21\text{верх}}^{23}$ зонах происходит последовательный переход к режиму фиксированных напряжений на участках; во второй к $U_{\text{ниж}}$, в четвертой к $U_{\text{ном}}$. Режим пятой зоны $P_{21} \geq P_{21\text{верх}}^{23}$ аналогичен режиму первой зоны за тем исключением, что напряжения поддерживаются на высшем допустимом уровне. В третьей зоне $P_{21}^{30} \leq P_{21} \leq P_{21}^{10}$ ведется режим согласованного регулирования напряжения.

В зоне согласованного регулирования напряжения реактивные мощности Q_{21m} и Q_{23m} должны регулироваться по следующим законам

$$Q_{21m} = -P_{21} \frac{b_{21m}}{g_{2\eta}}, Q_{23m} = P_{21} \frac{b_{23m}}{g_{2\eta}}, \quad (19)$$

а напряжение U_2 согласно уравнению (6).

Нетрудно показать, что аналогичным закономерностям подчиняются режимные параметры передающего и приемного концов электропередачи:

$$U_{1\eta} = \sqrt{\frac{P_{12}}{g_{1\eta}}}, \quad U_{3\eta} = \sqrt{\frac{P_{32}}{g_{3\eta}}}, \quad (20)$$

$$Q_{12m} = U_{1\eta}^2 b_{12m} = P_{12} \frac{b_{12m}}{g_{1\eta}}, \quad Q_{23m} = -U_{3\eta}^2 b_{32m} = -P_{32} \frac{b_{32m}}{g_{3\eta}}, \quad (21)$$

где

$$b_{12m} = \frac{I_m(\dot{A}_1 \dot{C}_1) + I_m(\dot{B}_1 \dot{D}_1)(g_{2\eta}^2 + b_{21m}^2) + I_m(\dot{B}_1 \dot{C}_1)g_{2\eta} + \operatorname{Re}(\dot{B}_1 \dot{C}_1 - \dot{A}_1 \dot{D}_1)b_{21m}}{K_\eta^2 U_{12}}$$

$$b_{32m} = \{ I_m(\dot{D}_2 \dot{C}_2) + I_m(\dot{B}_2 \dot{A}_2)[(g_{2\eta}^2 + 2K_n b_{23m})^2 + b_{23m}^2] - I_m(\dot{B}_2 \dot{C}_2)(g_{2\eta}^2 + 2K_n b_{23m}) + \operatorname{Re}(\dot{B}_2 \dot{C}_2 - \dot{D}_2 \dot{A}_2)b_{23m} \} K_\eta^2 U_{23}.$$

$$g_{1\eta} = [\operatorname{Re}(\dot{A}_1 \dot{C}_1) + \operatorname{Re}(\dot{B}_1 \dot{D}_1)(g_{2\eta}^2 + b_{21m}^2) - I_m(\dot{B}_1 \dot{C}_1)b_{21m} + \operatorname{Re}(\dot{B}_1 \dot{C}_1 + \dot{A}_1 \dot{D}_1)g_{2\eta}] K_\eta^{-2} U_{12},$$

$$g_{3\eta} = \{ -\operatorname{Re}(\dot{D}_2 \dot{C}_2) - \operatorname{Re}(\dot{B}_2 \dot{A}_2)[(g_{2\eta}^2 + 2K_n b_{23m})^2 + b_{23m}^2] + I_m(\dot{B}_2 \dot{C}_2)b_{23m} + \operatorname{Re}(\dot{B}_2 \dot{C}_2 + \dot{D}_2 \dot{A}_2)(g_{2\eta}^2 + 2K_n b_{23m}) \} K_\eta^2 U_{23},$$

Закономерности регулирования мощностей реакторов определяются суммой стоков реактивных мощностей соответствующих концов участков. При неизменных значениях углов сдвига фаз (φ_1 и φ_2) проводимости 1, 2, 3 реакторов в режиме η_{\max} остаются неизменными и их мощность в этом случае регулируется автоматически за счет изменения общего уровня напряжения, прикладываемого к ним.

Характерной особенностью режима согласованного регулирования является то, что закономерности изменения реактивных мощностей концов участков и реакторов являются линейными функциями соответствующих значений активных мощностей (или одной и той же мощности любого конца); активные мощности вдоль всей электропередачи связаны между собой также линейной зависимостью, что предопределяет линейный характер потерь.

На основании формул (6), (20) можно установить простую взаимосвязь между параметрами в режиме максимального к. п. д.

$$\frac{U_{1\eta}}{U_{2\eta}} = \sqrt{\frac{g_{2\eta}}{g_{1\eta} \eta_{12\max}}}, \quad \frac{U_{2\eta}}{U_{3\eta}} = \sqrt{\frac{g_{3\eta}}{g_{2\eta} \eta_{23\max}}}. \quad (22)$$

Для электропередачи с несколькими сбалансированными ПС в режиме согласованного регулирования напряжения процесс передачи энергии состоит из ряда полностью подобных процессов передачи по отдельным участкам, так что при равных условиях на равных участках переходы будут иметь одну и ту же величину:

$$K_{\eta u} = \frac{U_{u1}}{U_{k1}} = \frac{U_{u2}}{U_{k2}} = \dots = \frac{U_{un}}{U_{kn}} = \sqrt{\frac{g_k}{g_{n\eta_{\max}}}}. \quad (23)$$

К. п. д. в зоне согласованного регулирования определяется только постоянными участков и коэффициентом потерь КУ и, следовательно, остается неизменным.

Коронирование проводов можно приближенно учитывать при расчетах режимов в виде погонной активной проводимости $g_{ок}$, равномерно распределенной вдоль линии или ее отдельного участка и зависящей от условий погоды и среднего напряжения. Для протяженной электропередачи погонную проводимость для различных участков можно учитывать дифференцированно. Порядок расчетов и приведенные выражения при проявлении короны не изменяются. Однако обобщенные постоянные, входящие в расчетные выражения, будут зависеть от величины проводимости короны, а значит и от распределения напряжений. Поэтому расчет приходится вести последовательными приближениями.

Во второй и четвертой зонах с учетом наложенных ограничений на напряжение осуществляются режимы отличные от оптимального, но с минимальными отклонениями от него.

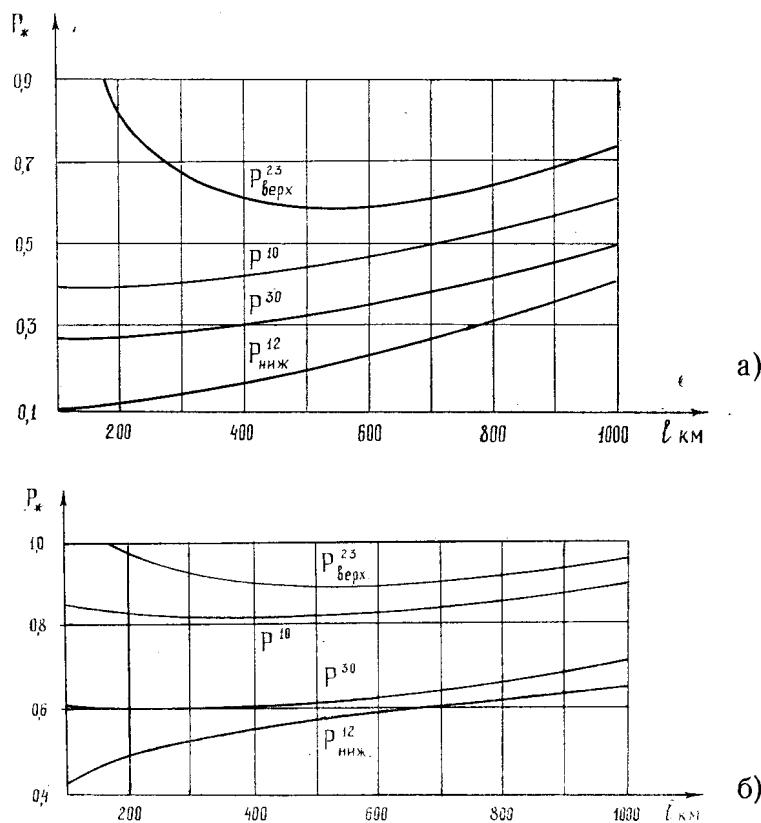


Рис. 2. а) зоны перехода для ЛЭП—500 кв, (б) — для ЛЭП—1000 кв

По приведенным выше выражениям рассчитывались зоны перехода для разного класса напряжений в функции длины электропередачи при 15% диапазоне регулирования напряжения ($\Delta U_{\text{рег}} = U_{\text{ном}} - 0,85 \cdot U_{\text{ном}}$) применительно к схеме рис. 1 при $[A_1] = [A_2]$.

На рис. 2, а приведены результаты расчетов для ЛЭП-500 кв с проводами 3xACO — 500 ($P_{\text{нат}} = 900 \text{ мвт}$) при коэффициенте потерь $K_n = 0,01$, на рис. 2, б — для ЛЭП-1000 кв с маркой провода 4xACO — 1000 ($P_{\text{нат}} = 3920 \text{ мвт}$) и $K_n = 0,005$ при отсутствии коронирования.

Таблица 2

U_H , кВ	500					
	$l_{\text{уч.}}$, км	300	500	750	$\Delta P_{1\Sigma}$	$\Delta P_{2\Sigma} - \Delta P_{1\Sigma}$
P_{21} , от. ед.	$\frac{\Delta P_{1\Sigma}}{\Delta P_{2\Sigma}}$	%	$\frac{\Delta P_{1\Sigma}}{\Delta P_{2\Sigma}}$	%	$\frac{\Delta P_{1\Sigma}}{\Delta P_{2\Sigma}}$	%
0,111	$\frac{4,6}{6,4}$	$1,8$ 39%	$\frac{9,8}{12,8}$	$3,0$ 31%	$\frac{19,2}{24,4}$	$5,2$ 27%
0,333	$\frac{9,4}{10,6}$	$1,2$ $12,8\%$	$\frac{17,5}{19,2}$	$1,7$ $9,7\%$	$\frac{28,4}{32,4}$	$4,0$ 14%
0,555	$\frac{16,8}{17,4}$	$0,6$ $3,6\%$	$\frac{30}{30,6}$	$0,6$ 2%	$\frac{47}{48}$	$1,0$ $2,1\%$
0,777	27,7	—	48,4	—	72,0	—
0,999	42,6	—	74	—	115	—

Приложения: 1. $\Delta P_{1\Sigma}$ (МВт) — соответствует оптимальным режимам, 2. $\Delta P_{2\Sigma}$ (МВт) — соответствует $U_1 = U_2 = U_3 = U_{\text{ном.}} = \text{const}$ 3. $(\Delta P_{2\Sigma} - \Delta P_{1\Sigma}) \% =$

$$= \frac{\Delta P_{2\Sigma} - \Delta P_{1\Sigma}}{\Delta P_{1\Sigma}} 100 \%$$

Таблица 3

U_H , кВ	1000					
	$l_{\text{уч.}}$, км	500	750	1000	$\Delta P_{1\Sigma}$	$\Delta P_{2\Sigma} - \Delta P_{1\Sigma}$
P_{21} , от. ед.	$\frac{\Delta P_{1\Sigma}}{\Delta P_{2\Sigma}}$	%	$\frac{\Delta P_{1\Sigma}}{\Delta P_{2\Sigma}}$	%	$\frac{\Delta P_{1\Sigma}}{\Delta P_{2\Sigma}}$	%
0,127	$\frac{51,5}{65,7}$	14 27%	$\frac{94,5}{129,5}$	$35,0$ 37%	$\frac{147,7}{202}$	$54,3$ $36,8\%$
0,255	$\frac{58}{71,7}$	$13,7$ $23,6\%$	$\frac{102}{135}$	33 $32,4\%$	$\frac{155}{208}$	53 $34,2\%$
0,382	$\frac{67,7}{80,5}$	$12,8$ 19%	$\frac{115}{144,3}$	$29,3$ $25,6\%$	$\frac{168}{219}$	51 $30,4\%$
0,510	$\frac{82}{90,6}$	$8,6$ $10,5\%$	$\frac{134,5}{157,5}$	23 $17,1\%$	$\frac{188,5}{233}$	$44,5$ $23,6\%$
0,634	$\frac{101}{105}$	4 4%	$\frac{161,5}{174,5}$	$13,2$ $8,2\%$	$\frac{219}{251}$	32 $14,6\%$
0,765	$\frac{121}{122,4}$	$1,4$ $1,2\%$	$\frac{194,0}{197}$	3 $1,55\%$	$\frac{260,7}{274}$	$13,3$ $5,1\%$
0,893	142	—	296,6		$\frac{305}{306}$	$\frac{1}{0,33\%}$
1,02	167	—	264	—	356,5	—

Приложения: 1. $\Delta P_{1\Sigma}$ (МВт) — соответствует оптимальным режимам, 2. $\Delta P_{2\Sigma}$ (МВт) — соответствует $U_1 = U_2 = U_3 = U_{\text{ном.}} = \text{const}$, 3. $(\Delta P_{2\Sigma} - \Delta P_{1\Sigma}) \% =$

$$= \frac{\Delta P_{2\Sigma} - \Delta P_{1\Sigma}}{\Delta P_{1\Sigma}} 100 \%$$

Общий диапазон колебания нагрузки ($\Delta P_{21} = P_{21\text{верх}}^{23} - P_{21\text{ниж}}^{12}$, 2—4 зоны), при которой возможно оптимальное или частично оптимальное регулирование напряжения по мере увеличения длины электропередачи, плавно сужается от 0,78 $P_{\text{нат}}$ для ЛЭП-500 кв и 0,475 $P_{\text{нат}}$ для ЛЭП — 1000 кв при $l_{\text{уч}} = 200$ км до 0,315 $P_{\text{нат}}$ для обеих электропередач при $l_{\text{уч}} = 1000$ км. Хотя суммарный диапазон 2—4 зон по мере увеличения длины участков сужается, общий уровень мощности при этом возрастает. Значительное влияние на уровень расположения зон оказывает коэффициент потерь $K_{\text{п}}$, и при его увеличении зоны перемещаются в области больших нагрузок. Так, при $K_{\text{п}} = 0,01$ предельная нагрузка для ЛЭП — 1000 кв составляет 1—1,15 $P_{\text{нат}}$. Наличие потерь на корону значительно сдвигает границы зон в область больших нагрузок.

В таблицах 2, 3 приведены результаты расчета суммарных потерь при различных значениях транзита мощности для двух случаев: 1 — соответствует режиму согласованного регулирования напряжений с учетом ограничений 1—0,85 $U_{\text{ном}}$; 2 — когда во всех режимах $U_1 = U_2 = U_3 = U_{\text{ном}} = \text{const}$. Параметры схемы приняты теми же, что и в случае расчета зон перехода. Как следует из расчетов, по мере снижения нагрузки разность в потерях для первого и второго случаев возрастает и в общем составляет значительную величину.

Выводы

Учитывая, что рабочая нагрузка современных передач 500 кв составляет порядка $P_{\text{нат}}$, согласованное регулирование напряжения для ЛЭП-500 кв и в особенности 750—1000 кв вполне реально и имеет практический смысл.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. А. Веников, И. П. Сидор. Расчеты режимов дальних электропередач переменного тока. М., «Высшая школа», 1966.
2. Д. В. Холмский. Регулирование напряжения дальних электропередач с помощью регулируемых трансформаторов. Изв. вузов, «Энергетика», 1959, № 7.