

## ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Б. В. ЛУКУТИН, А. Б. ЦУКУБЛИН

(Представлена научным семинаром кафедр электрических машин  
и общей электротехники)

В связи с расширением области применения тиристорных преобразователей и созданием на их основе машинно-вентильных комплексов, возникает проблема создания быстродействующих регуляторов напряжения, работающих при несинусоидальной форме кривой напряжения генератора. Для генераторов переменного тока принципиальным является вопрос — по какому значению напряжения осуществлять регулирование: по амплитудному, среднему или действующему. В зависимости от решения этого вопроса выбирается схема чувствительного элемента. Следует отметить, что при синусоидальной форме кривой можно добиться достаточной стабильности переменного напряжения путем регулирования по любому из его значений [1, 2].

На практике часто требуется получать стабильное действующее значение несинусоидального напряжения синхронного генератора в широком диапазоне изменения нагрузки и частоты. В этом случае чувствительный элемент должен реагировать на действующее значение несинусоидального переменного напряжения:

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt}.$$

Из этого выражения следует, что датчик действующего значения должен быть решающим устройством, выполняющим последовательно операции возвведения в квадрат текущего значения напряжения, интегрирования и извлечения квадратного корня. То есть датчик действующего значения получается довольно сложным, ненадежным и не обеспечивающим высокую точность измерения. Значительный интерес в этой связи представляют методы измерения действующего значения, использующие эффект теплового воздействия. Из них наиболее простым и точным является применение в качестве датчика действующего значения лампочки накаливания, преобразующей напряжение генератора в световой поток, который регистрируется фотоприемником. Фотоприемником могут быть фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы и др. Лампочка накаливания представляет собой универсальный управляемый источник света для широкого класса оптронных пар. Она позволяет легко получать высокие уровни освещенности на рабочей площади фотоприемника, что снижает требования к его чувствительности и коэффициенту усиления [3].

В настоящей статье описан регулятор напряжения генератора переменного тока, в котором в качестве датчика действующего значения

применена оптронная пара: лампочка накаливания — фоторезистор, включенная в мостовую схему (рис. 1 а). Напряжение  $U_c$ , пропорциональное напряжению генератора, снимается с диагонали моста (рис. 1 а), к другой диагонали которого прикладывается напряжение питания  $U_o$ . В плечо моста включен фоторезистор  $r_\phi$ , который работает

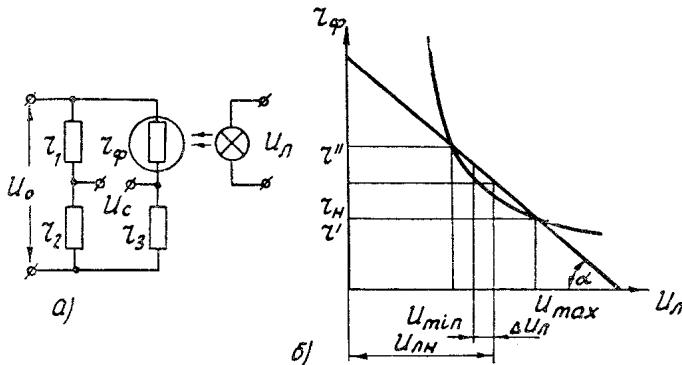


Рис. 1. Датчик действующего значения: а — схема; б — зависимость сопротивления фоторезистора от напряжения на лампочке накаливания

в режиме управляемого сопротивления. Зависимость сопротивления фоторезистора от напряжения на лампочке накаливания представлена на рис. 1 б. Напряжение генератора и соответственно на лампочке накаливания меняется в узком диапазоне от  $U_{\min}$  до  $U_{\max}$ , поэтому рабочий участок зависимости  $r_\phi = f(U_L)$  можно аппроксимировать прямой с соответствующим коэффициентом наклона. Тогда в соответствии с рис. 1.

$$U_c = \frac{U_0 r_\phi}{r_3 + r_\phi} - \frac{U_0 r_1}{r_1 + r_2},$$

где

$$r_\phi = r' + (U_{\max} - U_L) \operatorname{tg} \alpha;$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{r'' - r'}{U_{\max} - U_{\min}}.$$

Следовательно, изменение напряжения моста  $\Delta U_c$  за счет изменения напряжения лампочки  $\Delta U_L$  определится выражением

$$\Delta U_c = \frac{U_0 (r_H + \Delta U_L \operatorname{tg} \alpha)}{r_3 + r_H + \Delta U_L \operatorname{tg} \alpha} - \frac{U_0 r_1}{r_1 + r_2}. \quad (1)$$

Выражение (1) показывает, что величина  $\Delta U_c$  может быть значительной, а отношение напряжений  $U_c$  разбалансированного и сбалансированного моста может достигать очень больших величин. Следовательно, чувствительность регулятора может быть достаточно высокой.

Принципиальная схема регулятора изображена на рис. 2. Напряжение с диагонали моста подается на вход эмиттерного повторителя, собранного на транзисторах  $T_1$ ,  $T_2$ . Для увеличения входного сопротивления повторителя применена схема на составном триоде. С выхода эмиттерного повторителя напряжение разбаланса поступает в базовую цепь транзистора  $T_3$ . Сюда же поступают положительные импульсы пилообразной формы с генератора пилообразного напряжения (ГПН), собранного на транзисторе  $T_8$ . ГПН запускается мультивибратором, собранным на транзисторах  $T_6$ ,  $T_7$ . Эти напряжения сравниваются на сопротивлении  $r_6$ . Транзистор  $T_3$  закрывается, как только напряжение пилы

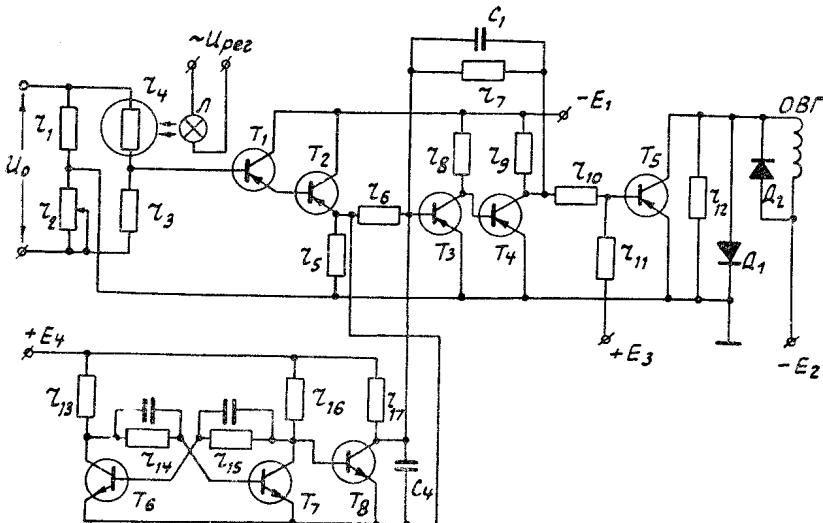


Рис. 2. Принципиальная схема регулятора напряжения

станет равным напряжению разбаланса моста и открывается как только напряжение разбаланса превысит напряжение пилы. Таким образом, транзистор  $T_3$  работает как типичный релейный элемент, преобразуя плавно-изменяющийся сигнал, поступающий с эмиттерного повторителя, в серию импульсов, коэффициент заполнения которых  $K_{3ii}$  пропорционален величине этого сигнала. Коэффициент заполнения определяется выражением:

$$K_{3ii} = \frac{t_i}{T},$$

где  $t_i$  — время прохождения импульса тока в коллекторе транзистора  $T_3$ ;

$T$  — период рабочей частоты ГПН.

Соотношение между изменением величины сигнала разбаланса моста и соответствующим изменением длительности импульса показано на рис. 3. Рассмотрим случай, когда в результате изменения нагрузки

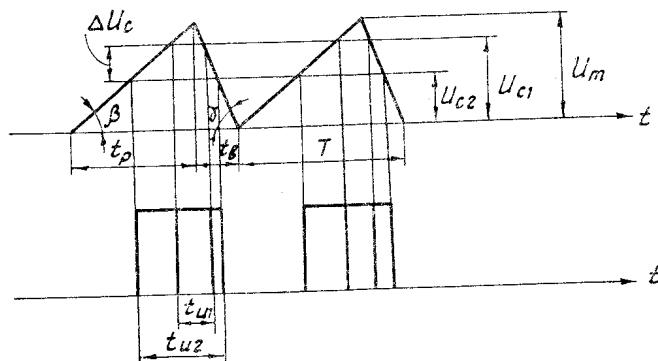


Рис. 3

генератора его выходное напряжение изменилось, значит изменилось и напряжение разбаланса моста с величины  $U_{c1}$  до  $U_{c2}$ . Следовательно, изменится и величина коэффициента заполнения  $K_{3ii}$ . Изменение длительности импульса при изменении напряжения генератора определяется как

$$\Delta t_i = t_{i2} - t_{i1},$$

где  $t_{i1}$  — длительность импульса, соответствующая первоначальному напряжению генератора;

или

$$\Delta t_i = \Delta U_c \left( \frac{1}{\operatorname{tg} \beta} + \frac{1}{\operatorname{tg} \gamma} \right),$$

где

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{U_m}{t_p},$$

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{U_m}{t_b};$$

$U_m$  — амплитуда импульсов ГПН;

$t_p$  — рабочий ход пилы;

$t_b$  — период восстановления исходного состояния ГПН.

Обычно  $t_p \gg t_b$

$$\Delta t_i \approx \frac{\Delta U_c}{\operatorname{tg} \beta}. \quad (2)$$

Поэтому длительность импульса тока в коллекторной нагрузке линейно зависит от величины приращения сигнала  $\Delta U_c$ , и тогда новое значение  $K_{zi}$  определится как

$$K_{zi} = \frac{1}{T} \left( \frac{\Delta U_c}{\operatorname{tg} \beta} + t_{i1} \right),$$

где  $\Delta U_c$  определяется выражением (1).

Таким образом, чувствительность регулятора определяется величиной  $\Delta U_c$  и углом  $\beta$ , и для уменьшения погрешности необходимо повышать  $\Delta U_c$ , что вполне осуществимо для мостовой схемы, и уменьшать амплитуду пилы  $U_m$ .

Коэффициент заполнения, соответствующий номинальному значению регулируемого напряжения, устанавливается при помощи потенциометра  $r_2$ . Цепочка положительной обратной связи  $s_1 - r_7$  обеспечивает четкие фронты при перебросе усилителя. Смещение  $E_3$  обеспечивает надежное и быстрое закрывание мощного транзистора  $T_5$ . С выхода усилителя мощности импульсы поступают в обмотку возбуждения электрической машины, где демодулируются при помощи шунтирующего диода  $D_2$ . Ток в обмотке возбуждения, при достаточно большой постоянной времени, практически не имеет пульсаций, а его величина определяется выражением

$$I_{ovg} = \frac{E_2}{r_{ovg}} \cdot K_{zi},$$

где  $r_{ovg}$  — сопротивление обмотки возбуждения генератора.

Диод  $D_1$  служит для снятия перенапряжений с транзистора  $T_5$ , а сопротивление  $r_{12}$  шунтирует его, облегчая режим работы силового транзистора.

Выполненный по приведенной схеме образец регулятора обеспечивал точность регулирования напряжения генератора  $\pm 2\%$  при изменении нагрузки генератора от нуля до номинальной и двукратном изменении скорости вращения генератора. В качестве нагрузки генератора использовался полупроводниковый выпрямитель.

Для оптронной пары лампочка накаливания — фоторезистор использовались фотосопротивления типа СФ-2-5 и лампочки накаливания

типа СМ-36. Сопротивление фоторезистора на рабочем участке составляло 20—30 ком.

В настоящей статье описан регулятор напряжения, обеспечивающий стабилизацию действующего значения несинусоидального напряжения на выходе генератора с точностью  $\pm 2\%$  в широком диапазоне изменений нагрузки и скорости вращения генератора. Регулятор отличается достаточной простотой, надежностью, хорошими весо-габаритными показателями.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. В. П. Бунаков, Р. Г. Гаспаров. Полупроводниковые регуляторы напряжения и частоты электрических машин. Изд-во «Энергия», 1965.
2. Э. А. Лодочкин, Е. Г. Орлов. К расчету импульсной системы регулирования электрических машин с неявно выраженным модулятором ширины импульсов. «Электричество», 1972, № 8.
3. С. В. Свечников. Элементы опто-электроники. М., изд-во «Энергия», 1971.