

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ СХЕМЫ

В. В. ВОЛОДАРСКИЙ, В. К. ЖУКОВ

(Представлена научным семинаром научно-исследовательского института  
электронной интроскопии)

В настоящее время фазогенераторная схема (ФГС) получает все более широкое распространение в контрольно-измерительной технике. Это обусловлено целым рядом ее достоинств: высокой чувствительностью, помехоустойчивостью, простотой и, что особенно важно для дефектоскопии, автоматической реализацией принципа самосравнения [1, 2, 3, 4].

В настоящей работе приводятся теоретические и экспериментальные исследования ФГС с взаимно индуктивной связью генераторов.

ФГС изображена на рис. 1, а и состоит из генераторов  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$  с контурами  $L_1$ ,  $C_1$  и  $L_2$ ,  $C_2$ , связанных через взаимную индуктивность датчиков  $M$ . Генераторы работают в режиме «захват».

ФГС можно представить в виде эквивалентной Т-образной схемы замещения, приведенной на рис. 1, б.

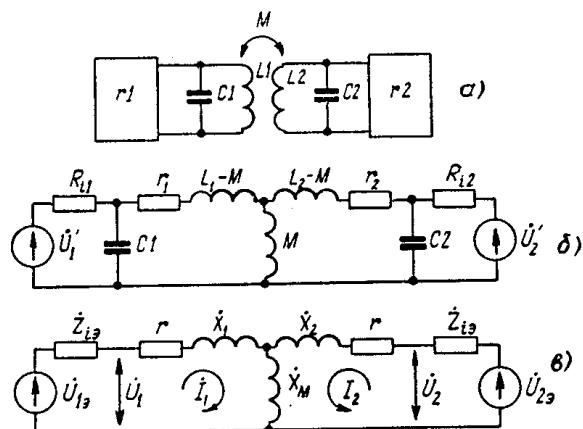


Рис. 1. Фазогенераторная схема (а) и  
ее эквивалентные схемы замещения  
(б, в).

Обозначения, принятые на рис. 1, б:  $\dot{U}_1'$ ,  $\dot{U}_2'$  — выходные напряжения генераторов  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$ ;  $R_{11}$ ,  $R_{12}$  — внутренние сопротивления генераторов;  $r_1$ ,  $r_2$  — активные сопротивления датчиков.

Выход аналитической зависимости сдвига фаз между выходными напряжениями генераторов будем производить для случая симметричной индуктивной расстройки в контурах. При этом будем считать, что

индуктивность первого контура увеличивается на величину  $\Delta L$  ( $L_1 = L + \Delta L$ ), а индуктивность второго — уменьшается на  $\Delta L$  ( $L_2 = L - \Delta L$ ). При этом рабочая частота  $\omega$  ФГС остается неизменной.

Для упрощения анализа будем считать:  $R_{11} = R_{12} = R_i$ ,  $r_1 = r_2 = r$ ,  $C_1 = C_2 = C$ .

Производя дальнейшие преобразования эквивалентной схемы рис. 1,б, получим схему, изображенную на рис. 1,в. Здесь  $\dot{U}_{1g}$ ,  $\dot{U}_{2g}$  — эквивалентные выходные напряжения генераторов;  $\dot{Z}_{1g}$  — эквивалентные выходные сопротивления генераторов;  $\dot{X}_1$ ,  $\dot{X}_2$  — реактивные сопротивления индуктивно связанных датчиков;  $\dot{X}_m$  — сопротивление взаимной индуктивности;  $I_1$ ,  $I_2$  — контурные токи;  $\dot{U}_1$ ,  $\dot{U}_2$  — напряжения на контурах.

Эквивалентные выходные напряжения и сопротивления генераторов выражаются следующим образом:

$$\dot{U}_{1g} = \dot{U}'_1 \frac{\dot{X}_c}{R_i + \dot{X}_c}, \quad (1)$$

$$\dot{U}_{2g} = \dot{U}'_2 \frac{\dot{X}_c}{R_i + \dot{X}_c}, \quad (2)$$

$$\dot{Z}_{1g} = \frac{\dot{X}_c \cdot R_i}{R_i + \dot{X}_c}, \quad (3)$$

где

$$\dot{X}_c = \frac{1}{j\omega C} = -jX_c,$$

Введем обозначение  $\eta = \frac{X_c}{R_i}$ ; для ФГС  $\eta \ll 1$ , так как  $R_i \gg X_c$ . Тогда (1)  $\div$  (3) можно преобразовать:

$$\dot{U}_{1g} = \dot{U}'_1 \frac{-jX_c}{R_i - jX_c} = \dot{U}'_1 \frac{-j\eta}{1 - j\eta} \approx \dot{U}'_1 \eta (\eta - j) \approx \eta e^{j\varphi_g} \dot{U}'_1, \quad (4)$$

$$\dot{U}_{2g} \approx \dot{U}'_2 \eta (\eta - j) \approx \eta e^{j\varphi_g} \dot{U}'_2, \quad (5)$$

$$\dot{Z}_{1g} = \frac{-jX_c R_i}{R_i - jX_c} = \frac{-jX_c}{1 - j\eta} \approx X (\eta - j), \quad (6)$$

где

$$X = \frac{1}{\omega C} \approx \omega L, \quad \varphi_g = -\arctan \frac{1}{\eta}.$$

Упростим выражения реактивных сопротивлений датчиков и взаимной индуктивности.

Взаимная индуктивность  $M = k\sqrt{L_1 L_2}$ , где  $k$  — коэффициент связи датчиков. Введя обозначение  $\delta_L = \frac{\Delta L}{L}$  и отбрасывая бесконечно малую второго порядка, получаем

$$M = k \sqrt{(L + \Delta L)(L - \Delta L)} = kL \sqrt{1 - \delta_L^2} \approx kL. \quad (7)$$

Используя выражение (7), получаем

$$\dot{X}_1 = j\omega(L_1 - M) = j\omega(L + \Delta L - kL) = jX(1 + \delta_L - k), \quad (8)$$

$$\dot{X}_2 = jX(1 - \delta_L - k). \quad (9)$$

Выразим эквивалентные выходные напряжения генераторов:

$$\dot{U}_{1g} = [\dot{Z}_{1g} + r + jX_1 + jX_m] I_1 + jX_m I_2, \quad (10)$$

$$\dot{U}_{2g} = [\dot{Z}_{1g} + r + jX_2 + jX_m] I_2 + jX_m I_1. \quad (11)$$

После упрощения имеем

$$\dot{U}_{1\vartheta} = [\dot{Z}_{1\vartheta} + r + jX(1 + \delta_L)] I_1 + jkX I_2, \quad (12)$$

$$\dot{U}_{2\vartheta} = jkX I_1 + [\dot{Z}_{2\vartheta} + r + jX(1 - \delta_L)] I_2. \quad (13)$$

Значения токов  $I_1$ ,  $I_2$  определяются выражениями:

$$I_1 = \frac{\dot{U}_{1\vartheta} - jkX I_2}{\dot{Z}_{1\vartheta} + r + jX(1 + \delta_L)} = \frac{\dot{U}_{1\vartheta} - jkX I_2}{\dot{Z} + j\Delta X}, \quad (14)$$

$$I_2 = \frac{\dot{U}_{2\vartheta} - jkX I_1}{\dot{Z}_{2\vartheta} + r + jX(1 - \delta_L)} = \frac{\dot{U}_{2\vartheta} - jkX I_1}{\dot{Z} - j\Delta X}, \quad (15)$$

где  $\dot{Z} = \dot{Z}_{1\vartheta} + r + jX$ ,  $\Delta X = X\delta_L$ .

После элементарных преобразований получим окончательные выражения для токов  $I_1$ ,  $I_2$ :

$$I_1 = \frac{\dot{U}_{1\vartheta}(\dot{Z} - j\Delta X) - jkX \dot{U}_{2\vartheta}}{\dot{Z}^2 + (\Delta X)^2 + (kX)^2} = \frac{\dot{U}_{1\vartheta}(\dot{Z} - j\Delta X) - jkX \dot{U}_{2\vartheta}}{\dot{F}}, \quad (16)$$

$$I_2 = \frac{\dot{U}_{2\vartheta}(\dot{Z} + j\Delta X) - jkX \dot{U}_{1\vartheta}}{\dot{Z}^2 + (\Delta X)^2 + (kX)^2} = \frac{\dot{U}_{2\vartheta}(\dot{Z} + j\Delta X) - jkX \dot{U}_{1\vartheta}}{\dot{F}}, \quad (17)$$

где  $\dot{F} = \dot{Z}^2 + (\Delta X)^2 + (kX)^2$ .

Напряжения на контурах генераторов связаны с выходными эквивалентными напряжениями генераторов следующими соотношениями:

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_{1\vartheta} - I_1 \dot{Z}_{1\vartheta}, \quad (18)$$

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_{2\vartheta} - I_2 \dot{Z}_{2\vartheta}. \quad (19)$$

Отсюда

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \frac{\dot{U}_{1\vartheta} - I_1 \dot{Z}_{1\vartheta}}{\dot{U}_{2\vartheta} - I_2 \dot{Z}_{2\vartheta}} = \frac{\dot{U}_{1\vartheta} \dot{F} - [\dot{U}_{1\vartheta}(\dot{Z} - j\Delta X) - jkX \dot{U}_{2\vartheta}] \dot{Z}_{1\vartheta}}{\dot{U}_{2\vartheta} \dot{F} - [\dot{U}_{2\vartheta}(\dot{Z} + j\Delta X) - jkX \dot{U}_{1\vartheta}] \dot{Z}_{2\vartheta}}. \quad (20)$$

Представим напряжения генератора в комплексной форме

$$\dot{U}_1 = U_{1m} e^{j\varphi}, \quad \dot{U}_2 = U_{2m} e^{-j\varphi}, \quad (21)$$

$$\dot{U}_{1\vartheta} = U_{1\vartheta m} e^{j(\varphi + \varphi_\vartheta)}, \quad \dot{U}_{2\vartheta} = U_{2\vartheta m} e^{-j(\varphi - \varphi_\vartheta)}. \quad (22)$$

При этом отношение амплитуд напряжений на контурах будет несколько отличаться от единицы на величину  $2\delta_u$ , т. е.  $\frac{U_{1m}}{U_{2m}} = 1 + 2\delta_u$ ,

амплитуды же выходных напряжений генераторов с достаточной степенью точности можно считать равными. Тогда выражение (20) преобразуется к виду

$$1 + 2\delta_u = \frac{e^{j2\varphi} \cdot \dot{F} - [e^{j2\varphi}(\dot{Z} - j\Delta X) - jkX] \dot{Z}_{1\vartheta}}{\dot{F} - [(\dot{Z} + j\Delta X) - jkX e^{j2\varphi}] \dot{Z}_{1\vartheta}}, \quad (23)$$

откуда имеем

$$2\dot{\rho}\delta_u - j2\Delta X Z_{1\vartheta} + jkX Z_{1\vartheta} (e^{j2\varphi} - e^{-j2\varphi}) = 0, \quad (24)$$

$$\text{где } \dot{\rho} = \dot{F} - [(\dot{Z} + j\Delta X) - jkX e^{j2\varphi}] \dot{Z}_{1\vartheta}.$$

Отбрасывая бесконечно малые высших порядков и вводя коэффициент затухания  $d = \frac{r}{X}$ , после элементарных преобразований имеем

$$\begin{aligned} & (d^2 + d\eta - \delta_L + k \cos 2\varphi - k\eta \sin 2\varphi) \delta_u + \\ & + j(d + \eta - \eta\delta_L + k\eta \cos 2\varphi + k \sin 2\varphi) \delta_u = \\ & = \delta_L + k\eta \sin 2\varphi + j(\eta\delta_L - k \sin 2\varphi). \end{aligned} \quad (25)$$

Приравняв действительные и мнимые члены в левой и правой ча-

стях выражения (25) и исключив  $\delta_i$ , запишем окончательное выражение для индуктивной симметричной расстройки контуров

$$\delta_L = -k \sin 2\varphi \frac{(d + \eta)^2 + k \cos 2\varphi}{\eta + d}. \quad (26)$$

Анализ этого выражения показывает, что чувствительность ФГС  $S_\varphi(L) = \frac{d\varphi}{d\delta_L}$  существенно зависит от коэффициента связи  $k$ , затухания контура  $d$ , параметра  $\eta$ .

С целью проверки теории ФГС со связью генераторов через взаимную индуктивность датчиков было проведено экспериментальное исследование зависимости чувствительности  $S_\varphi(L)$  при стабилизации амплитуд выходных напряжений генераторов,  $d=0,01275$ ,  $\eta=0,0741$ ,  $k=0,001$  и  $k=0,01$ . Расхождение теоретических и экспериментальных данных при  $k=0,001$  не превышает 20%, при  $k=0,01$  — 5%.

Исследования показали высокую чувствительность (1000÷3000 град/%) ФГС со связью через взаимную индуктивность датчиков и возможность ее использования для металлоискателей, обнаружителей металлических предметов и дефектоскопов.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Б. З. Михлин. Высокочастотные емкостные и индуктивные датчики. М., Госэнергоиздат, 1960.
2. F. Klutke. „Archiv für technisches Messen“, Januar, 1961, N 300.
3. К. С. Полулях. К теории фазогенераторного преобразователя. «Измерительная техника», 1970, № 1, 54.
4. Неразрушающие испытания. Справочник. Ред. Р. Мак-Мастер. Пер. с англ. М.-Л., «Энергия», 1965.